

تست فیزیک کنکور

جریان الکتریکی

و مدارهای جریان مستقیم

حسین هاشمی

۱۸۲- در مدار روبه‌رو، ولت‌سنج آرمانی چند ولت را نشان می‌دهد؟

(۱) ۵/۶

(۲) ۲/۴

(۳) ۵/۲


(۴) ۶/۴



باتری ۲ و متعاقب آن ۵ حذف

$$I = \frac{14 - 4}{2 + 4 + 3 + 4} = \frac{4}{5} A$$
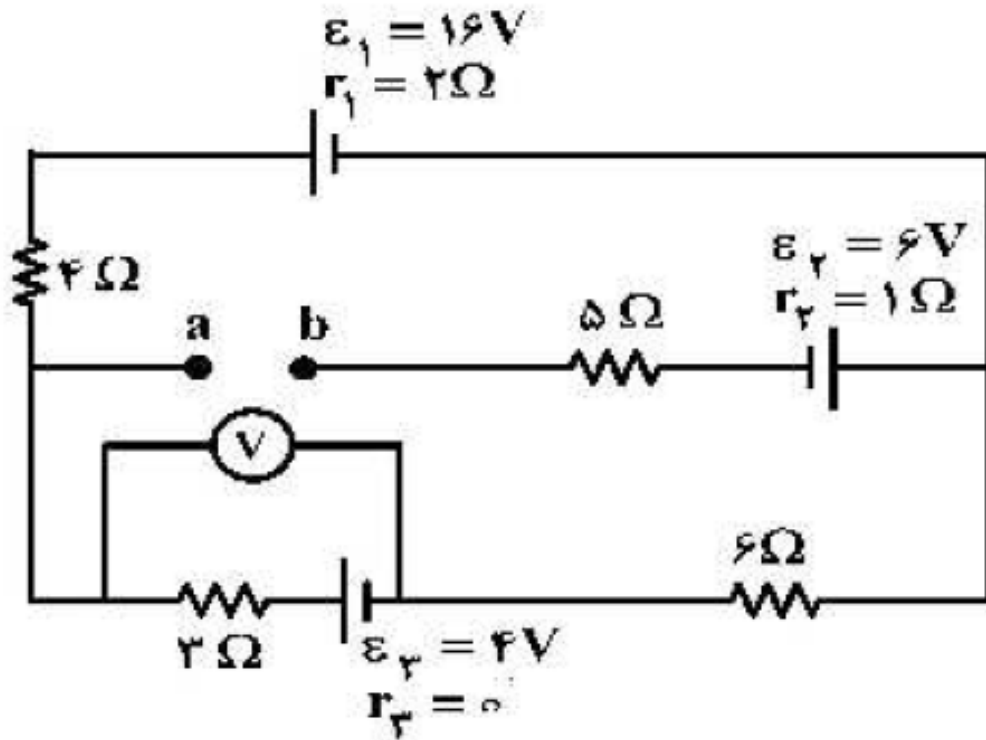
$$V = RI + \mathcal{E}_3 = \frac{4}{5} \times 3 + 4 = 4,4 V$$



علی جبرا وب سایت تخصصی آموزش

ALIGEBRA.COM

