


تست فیزیک کنکور

جریان الکتریکی

و مدارهای جریان مستقیم

حسین هاشمی

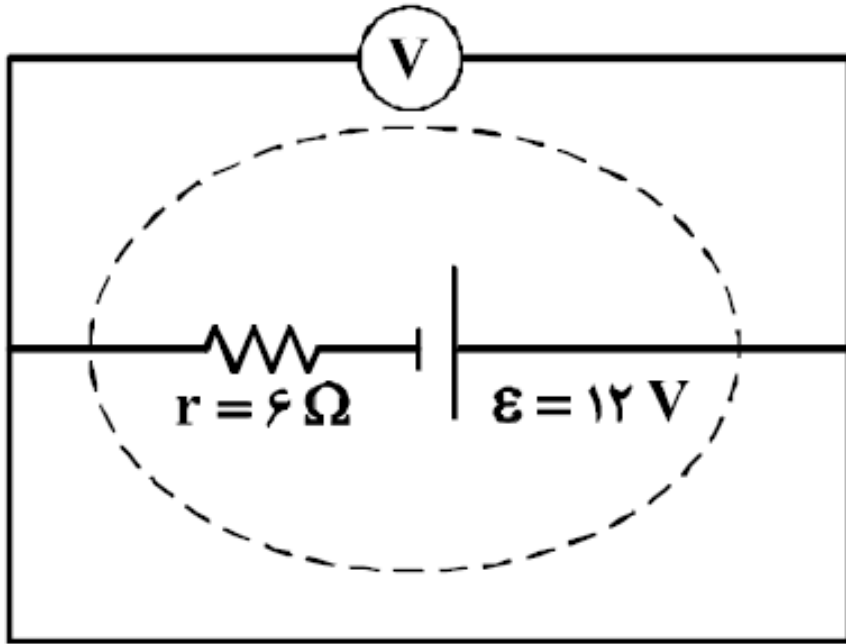۱۸۶- در مدار زیر، ولت‌سنج چند ولت را نشان می‌دهد؟



(۱) صفر

(۲) ۲

(۳) ۶

(۴) ۱۲

$$I = \frac{\epsilon}{r} = \frac{12}{6} = 2\text{ A}$$

$$V = \epsilon - Ir = 12 - 4(2) = 0$$

علی جبرا وب سایت تخصصی آموزش

ALIGEBRA.COM



•۹۱۲-۷۷۴۴-۲۸۱

ALIGEBRA.COM