









پکیج فیزیک کنکور

مغناطیس، القای الکترومغناطیسی

و جریان متناوب

حسین هاشمی

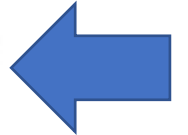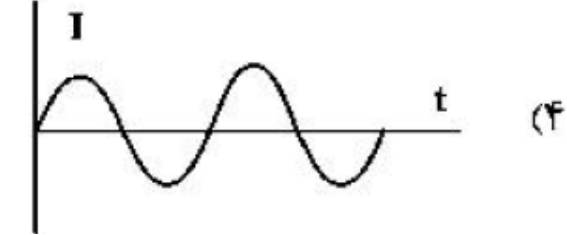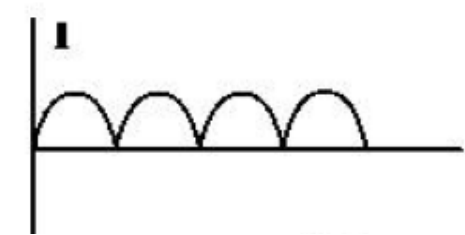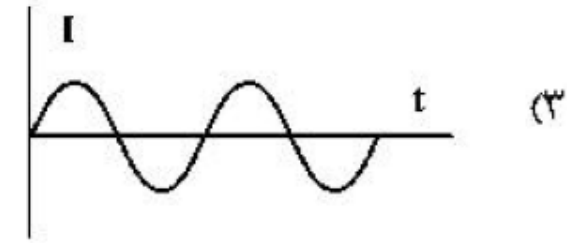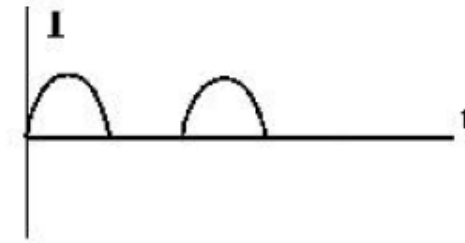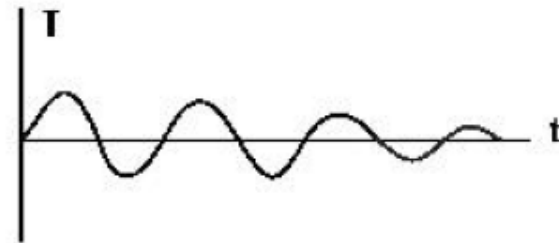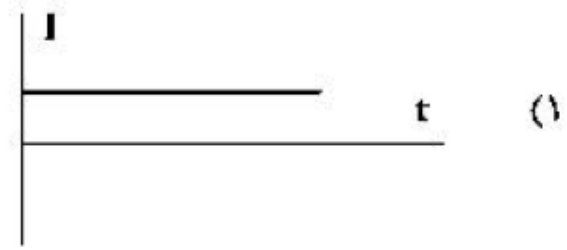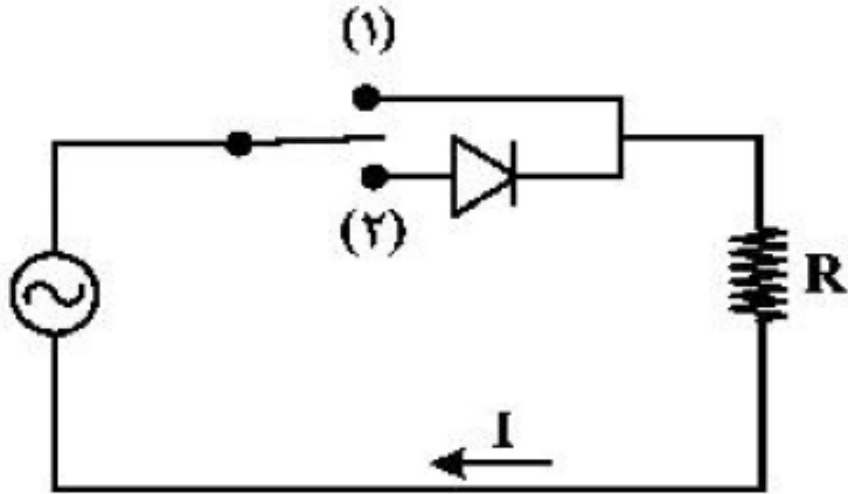۱۸۵- در شکل زیر، ابتدا کلید در حالت (۱) قرار می‌گیرد و سپس در حالت (۲) قرار می‌گیرد، نمودار جریان الکتریکی به ترتیب به کدام صورت خواهد بود؟



□ چون جریان تولیدی متناوب است اگر کلید حالت ۱ قرار بگیرد جریان عبوری سینوسی و اگر در حالت ۲ قرار بگیرد چون دیود در مسیر جریان قرار می‌گیرد (یکسو کننده جریان) جریان مطابق با گزینه ۳ خواهد شد.

علی جبرا وب سایت تخصصی آموزش

ALIGEBRA.COM

